


MP 21: Conversion de puissance électrique-électrique

INTRODUCTION

Quelles conversions de puissance doit-on effectuer de la centrale électrique à la maison ?

I/Le transformateur


* Principe

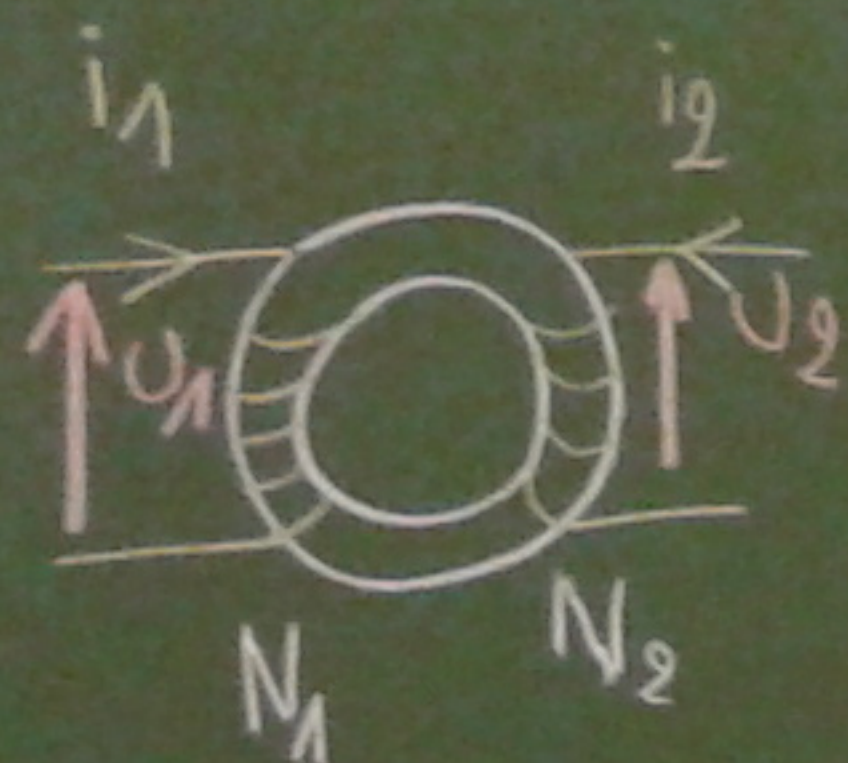

Transformateur parfait :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$$
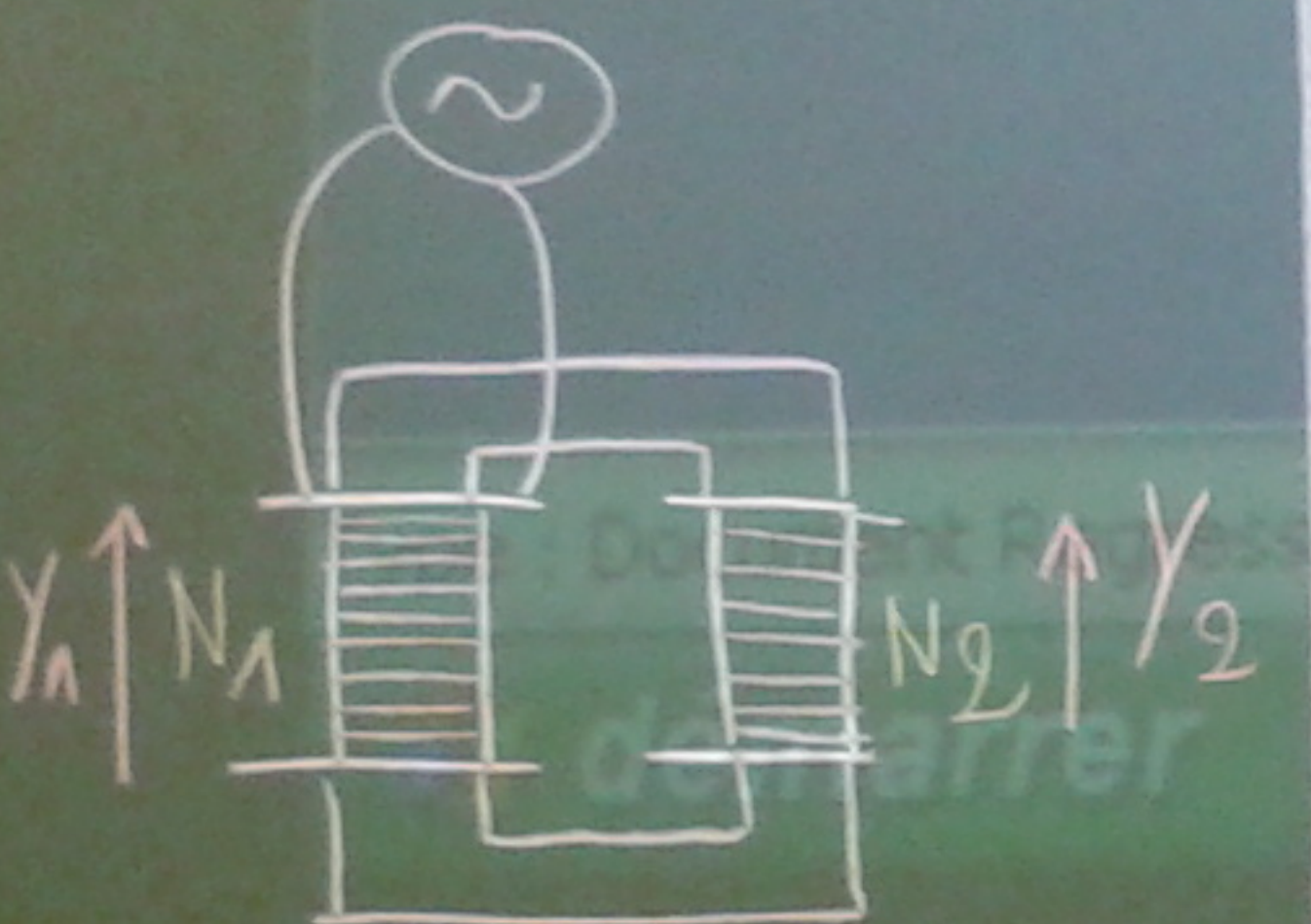
$$\frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2} = -\frac{1}{m}$$



$$\frac{N_2}{N_1} > 1 \rightarrow \text{Élévateur de tension}$$


Fréquence inchangée

pertes

$\frac{N_2}{N_1} < 1 \rightarrow$ Abaisseur de tension

* Caractéristique en charge

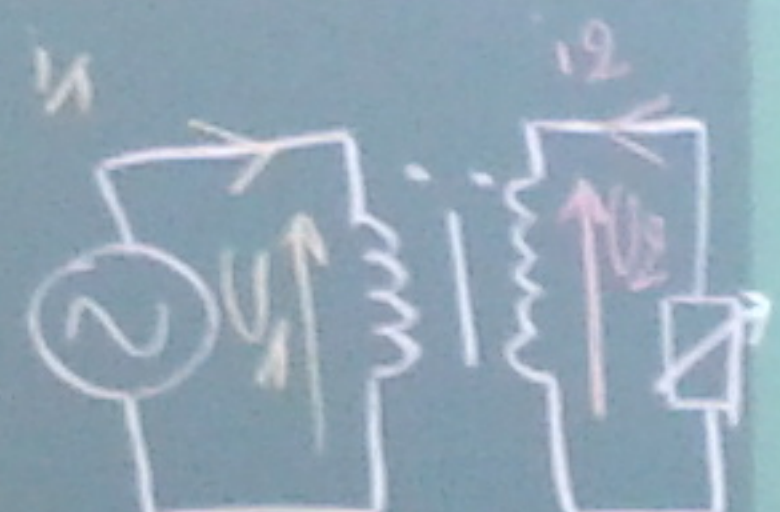Pour U_1 nominal, que vaut i_2 nominal ? $\eta = \frac{P_2}{P_1}$



$$U_1 = U_{1n} = 230 \text{ V}$$

$$P_1 = \dots \text{ W}$$

$$P_2 = \dots \text{ W}$$

$$i_2 = \dots \text{ A}$$

$$\Delta P = \pm 1,5\% P \pm 2 \times 0,1 \text{ W}$$

$$\Delta i = 0,7\% P \pm 5 \times 1 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow i_{2n} = \dots$$

$$\eta(U_{1n}, i_{2n}) = \dots$$

* Pertes fer

$$P_{\text{fer}} = P_1(U_{1n}, i_2=0) = \dots \propto U_1^2$$




$$\frac{U_2}{U_1} = \dots$$

$$m_{\text{Hf}} = \frac{U_{2n}}{U_{1n}} = \frac{24}{230} = 0,104$$

* Pertes cuivres

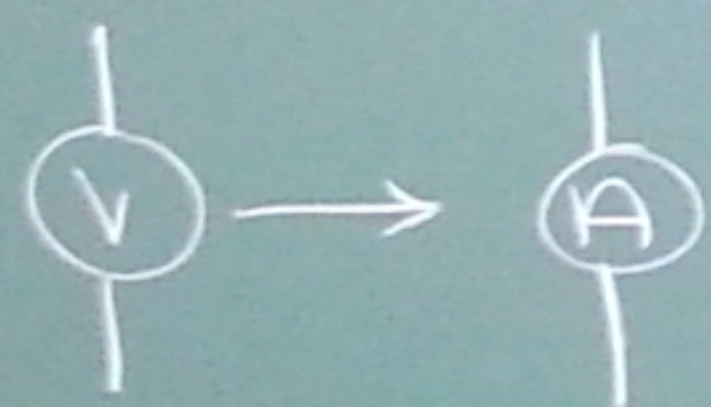• $P_{cuivre} = P_1(u_1=0, i_{2n}) = \dots + \dots \propto i_2$





• $\frac{i_2}{i_1} = \dots + \dots$

* Méthode des pertes séparées

$P_2 = P_1 - P_{fer} - P_{cuivre}$

$\Rightarrow \eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{1(nom)} - P_f - P_c}{P_{1(nom)}} = \dots + \dots$

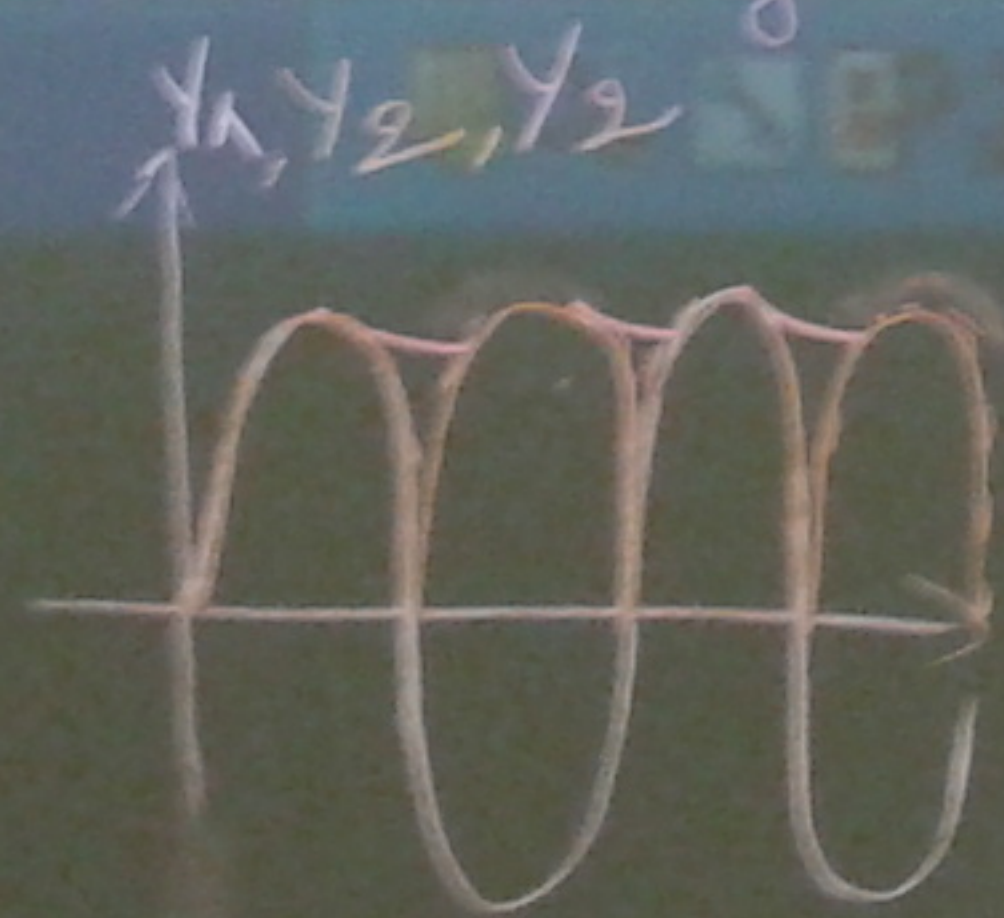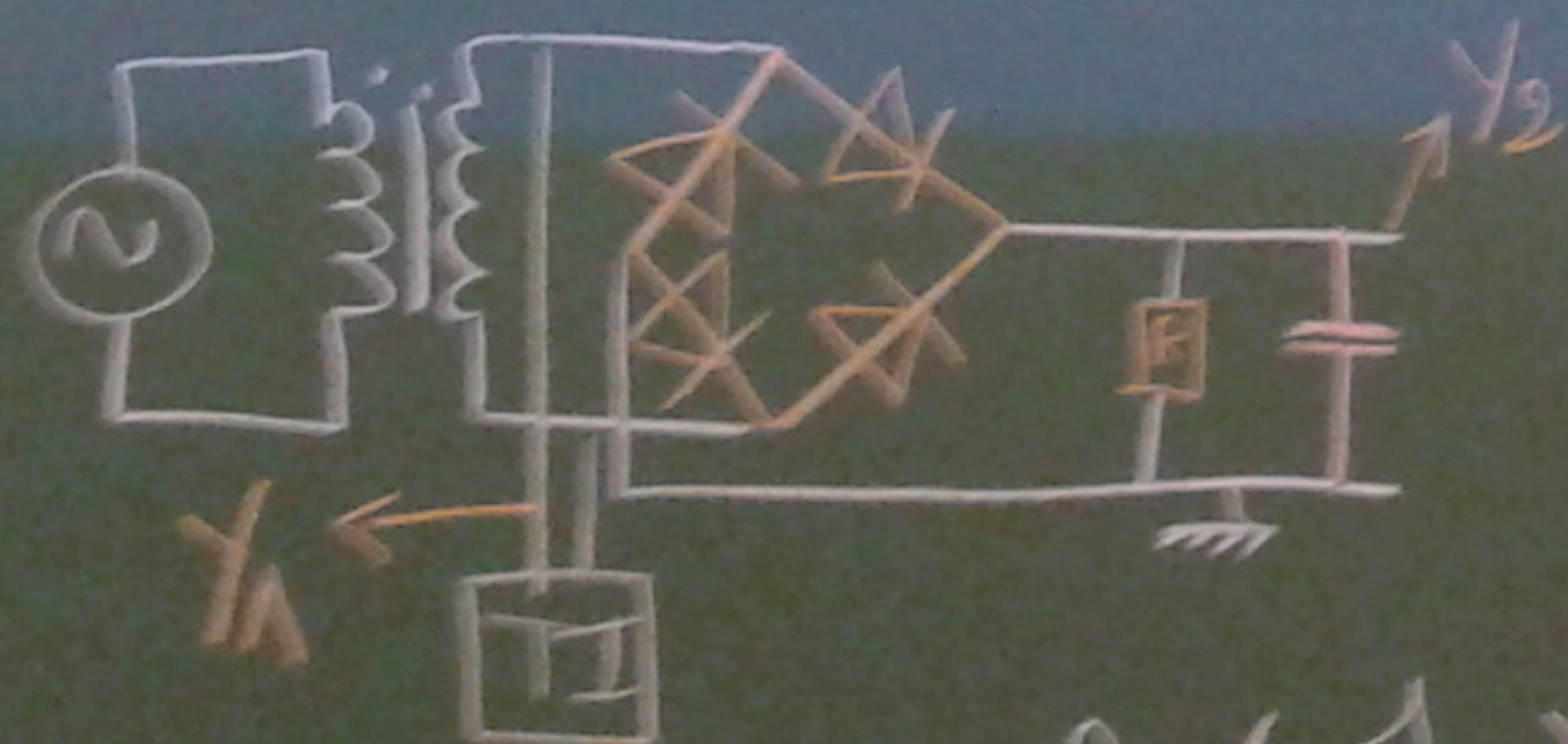II / Redresseur double alternance et lissage






$\tau = \frac{V_{eff}}{V_{mpy}} = f \left(\frac{1}{RC} \right)$

RC ↑, τ ↓

2) Vérification : $\eta = \frac{P_2}{P_1} \approx$

III / Hacheur d'évolteur

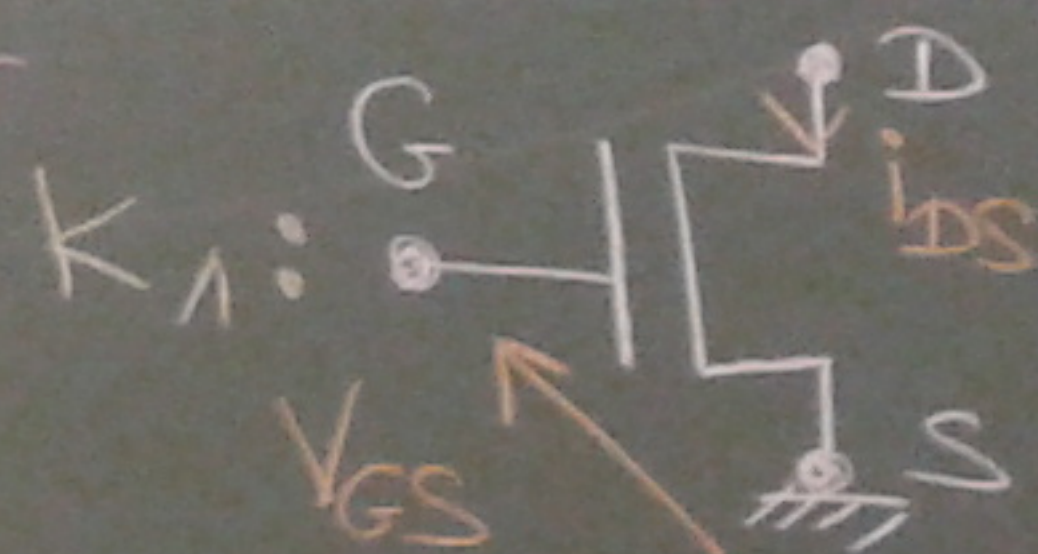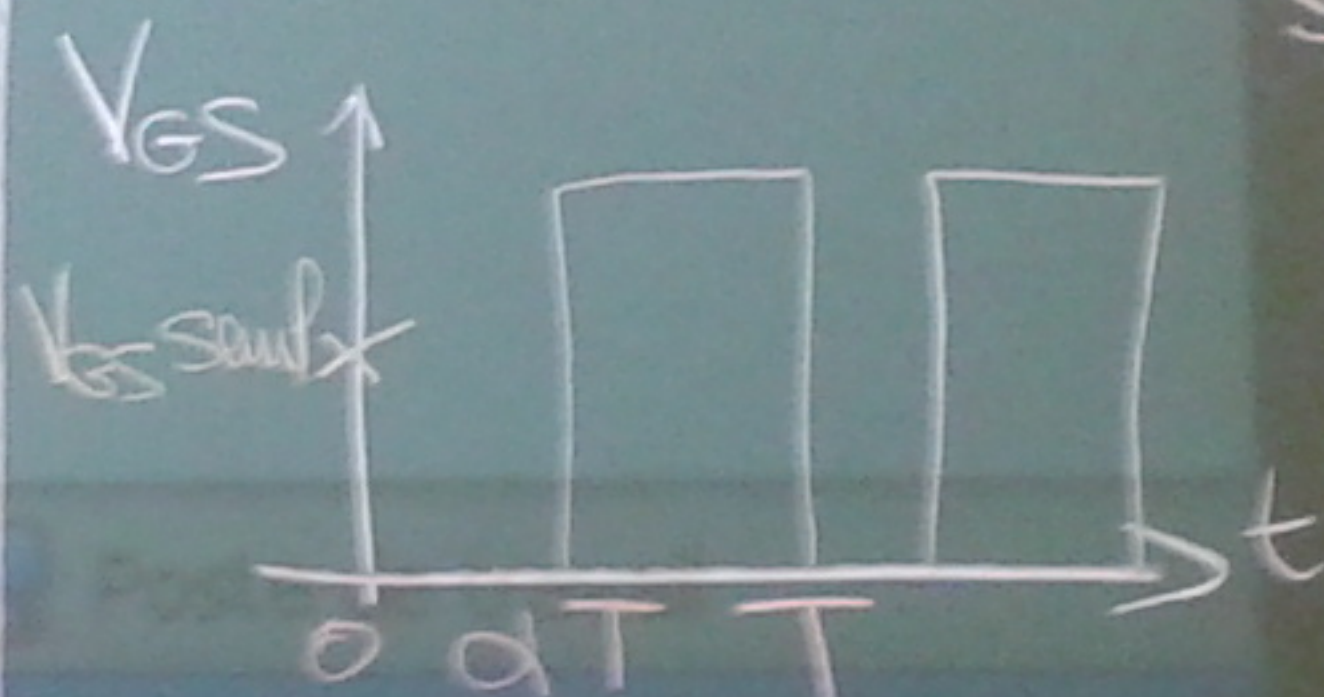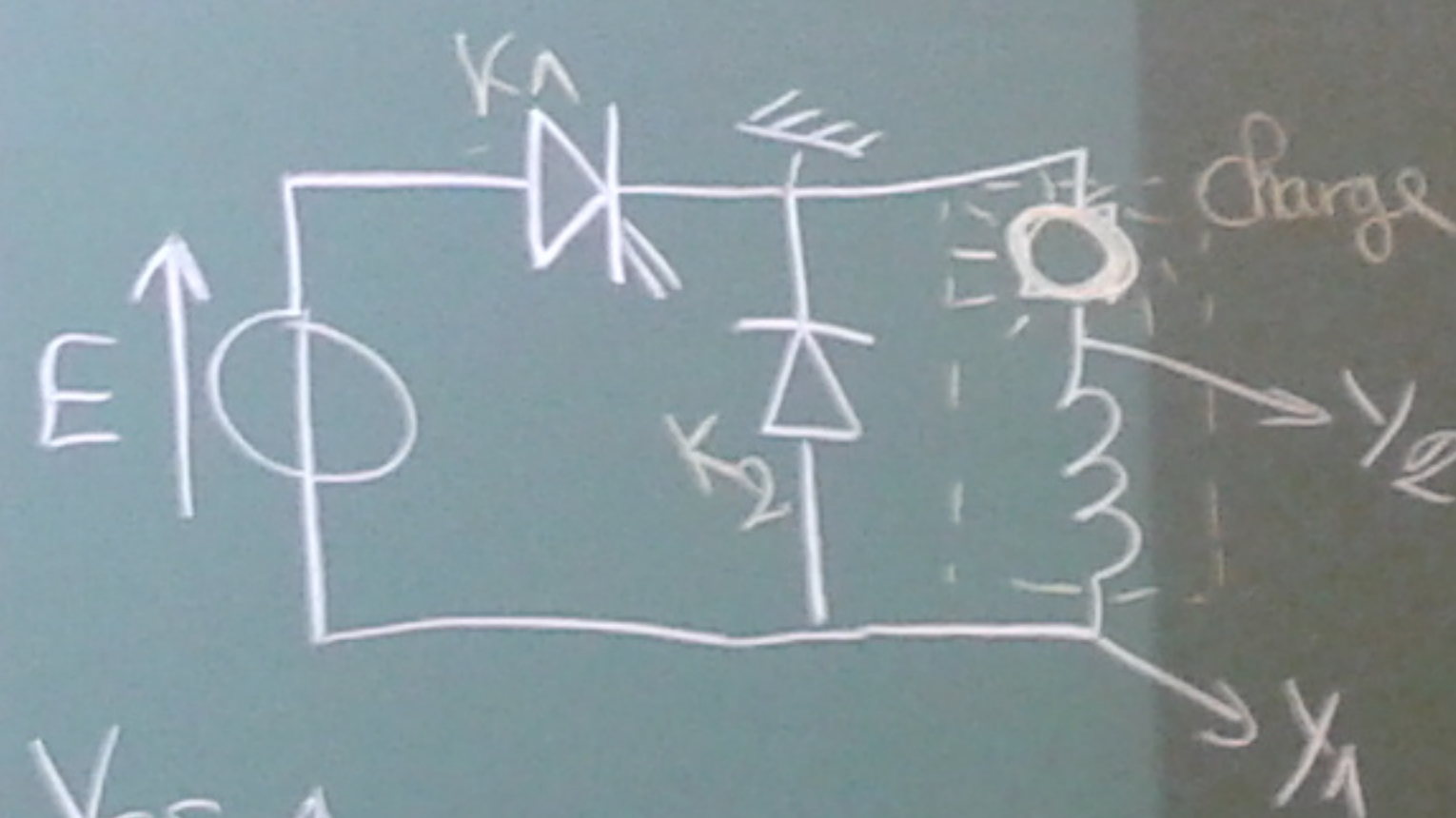

$\Delta i = i_{Max} - i_{min} = \frac{\alpha(1-\alpha)E}{fL}$
 $f = \frac{1}{T}$