

11 juin 2021
Antoine Chauchat & Valentin Dorel

Niveau :

Bibliographie



Prérequis



Expériences



Table des matières

1	Capacité macro : condensateur d'Aepinus.	2
2	Temps de réponse d'une photorésistance	2
3	Mesure de capacité par multivibrateur astable	2
4	Application :	2

Introduction

1 Capacité macro : condensateur d'Aepinus.

La mesure marche bien, c'est cool. Bien fixer les fils.

2 Temps de réponse d'une photorésistance

On fait varier la résistance du circuit de polarisation et on mesure le temps de réponse. Ce dernier s'explique par plusieurs capacités en parallèle.

3 Mesure de capacité par multivibrateur astable

Je crois ça marche

4 Application :

Détecteur de niveau d'eau avec l'éprouvette. Prier pour que la manip (capricieuse) marche. Vérifier que le contact électrique avec l'aluminium est pas mort.

Conclusion