

11 juin 2021  
Antoine Chauchat & Valentin Dorel

**Niveau :**

**Bibliographie**

 ,

→

**Prérequis**

**Expériences**

•



**Table des matières**

## Introduction

C'est un montage peu ouf de type nul.

On peut suivre le poly, faire les mesures sur le transistor ça ça marche plutôt bien. L'ampli émetteur commun aussi, le push pull seul ça va, mais le seul truc cool qui est de tout relier ça a pas marché pour nous. Triste.

## Conclusion