

- I. Circuit RLC : étude des oscillations libres
 1. Mise en équation
 2. Résolution
 3. Mesure du facteur de qualité
- II. Circuit RLC : étude des oscillations forcées
 1. Mise en équation
 2. Analogie avec la mécanique