
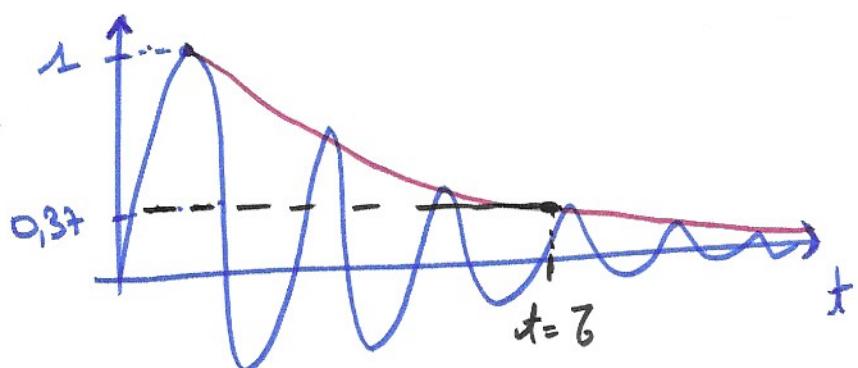


Etude d'un circuit

RLC

(d'après DUFFAIT CAPES p. 75)

Montage :

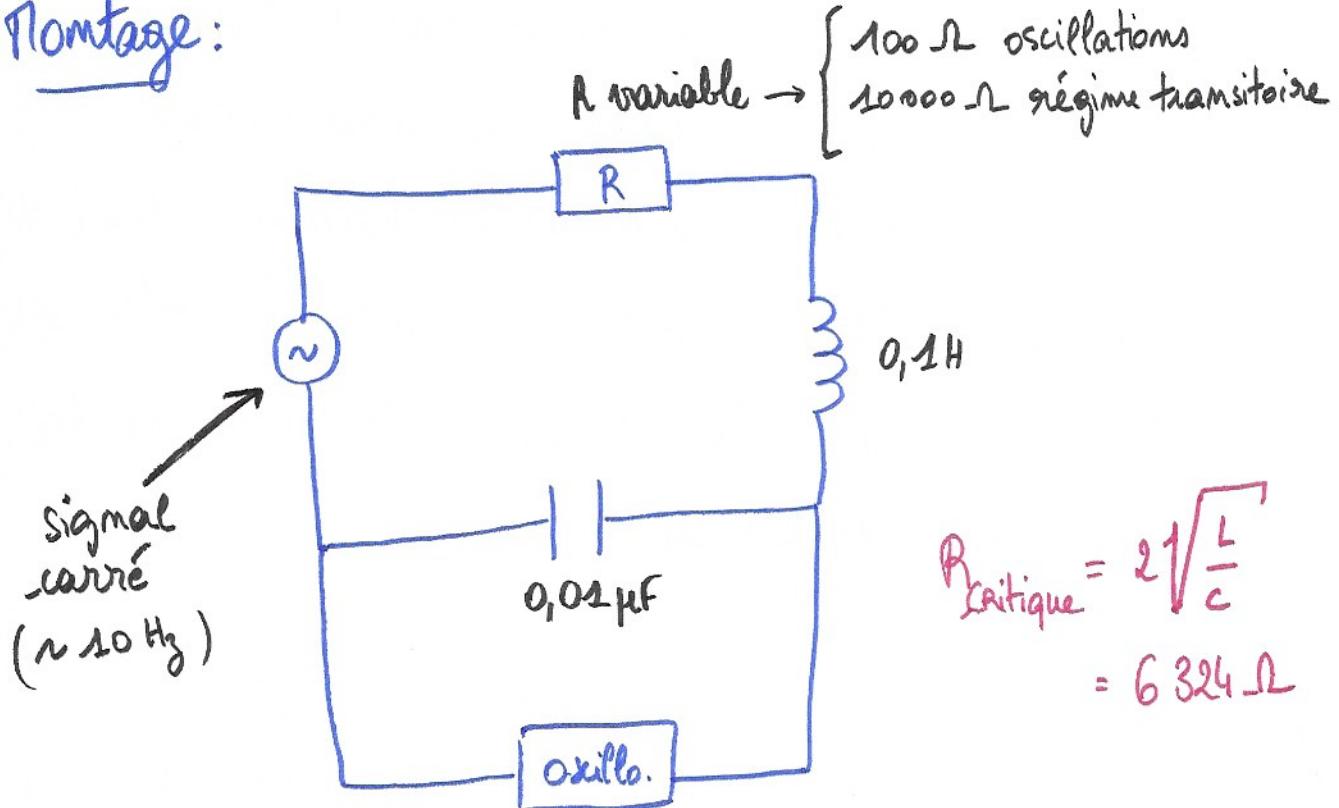


On peut, dans un premier temps, montrer les deux régimes pour de petites et grandes valeurs de R par rapport à R_{critique} (oscillations ou régime transitoire).

Mesure(s) quantitatives :

Pour $R < R_{critique}$ (on prendra par exemple $100\ \Omega$), on détermine la fréquence de résonance (en tension aux bornes du condensateur) et le facteur de qualité associé.

On envoie un signal sinusoïdal et on mesure l'amplitude (vête à crête) du signal aux bornes du condensateur.

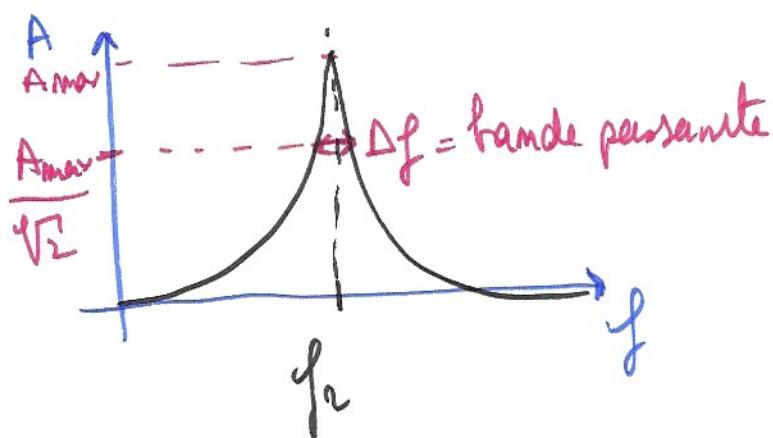On mesure cette amplitude en fonction de la fréquence (tracé au regressi). On note la fréquence de résonance f_r telle que cette amplitude est maximale (A_{max}). On détermine la bande passante et la valeur de Q associée.



$$Q = \frac{f_r}{\Delta f}$$