


CC-TD-F - LIF6 Architecture matérielle et logicielle

Aucun document autorisé, durée 45 min, barème donné à titre indicatif : il pourra être modifié.

16 juin 2010

I Un circuit séquentiel

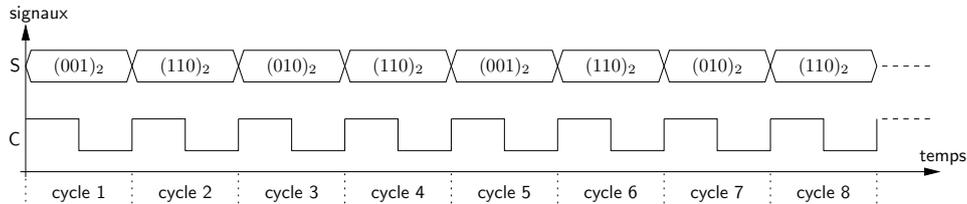On souhaite mettre au point un circuit séquentiel permettant de générer la séquence de valeurs $(001)_2$, $(110)_2$, $(010)_2$, $(110)_2$, et la répéter de façon périodique. On note $S = (s_2, s_1, s_0)$ la sortie du circuit. Un chronogramme représentant l'évolution de la valeur de S au cours du temps sera par exemple le suivant :



Pour concevoir ce circuit séquentiel, on va le modéliser à l'aide d'un automate fini séquentiel. Il vous est demandé de justifier brièvement chacune de vos réponses.


Q.I.1) - Quatre états sont suffisants pour réaliser l'automate fini demandé : pourquoi ?

Il suffit de 4 états distincts, puisque la séquence de valeurs à répéter sur la sortie est de période 4.

Q.I.2) - Comme quatre états sont suffisants, on utilise un registre (à base de bascules flip-flops) à 2 bits pour le stockage de l'état courant $Q = (q_1, q_0)$ du circuit séquentiel. On choisit le codage suivant pour chacun des états de l'automate :

état Q	sortie S
00	001
01	110
10	010
11	110

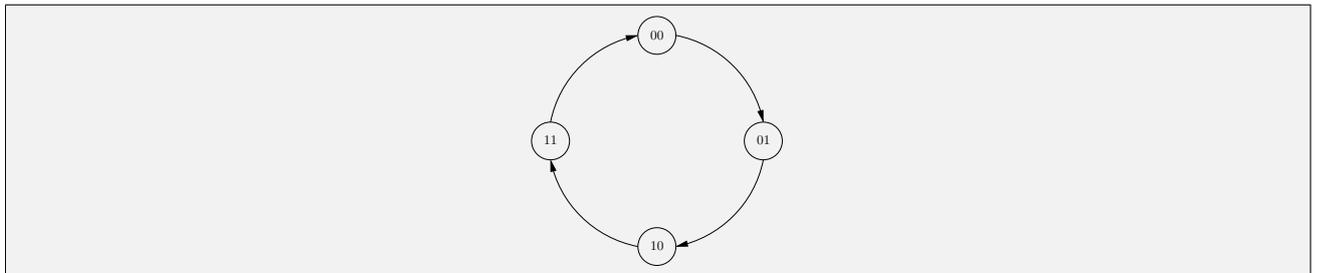Donnez une représentation graphique de l'automate fini demandé.



Q.I.3) - Soit F la fonction de transition de l'automate : donnez la table de vérité de $F(Q)$ en fonction de Q . Complétez pour cela le tableau de vérité suivant :

Q		$F(Q)$	
q_1	q_0	f_1	f_0
⋮	⋮	⋮	⋮

Q		$F(Q)$	
q_1	q_0	f_1	f_0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Q.I.4) - Exprimez f_1 et f_0 en fonction de q_1 et de q_0 à l'aide de formules booléennes simples.

$f_1(q_1, q_0) = q_1 \oplus q_0$ et $f_0(q_1, q_0) = \overline{q_0}$.

Q.I.5) - Complétez la table de vérité de s_2 , s_1 et s_0 en fonction de q_1 et q_0 .



Q		$S(Q)$		
q_1	q_0	s_2	s_1	s_0
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots

Q		$S(Q)$		
q_1	q_0	s_2	s_1	s_0
0	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Q.I.6) - Exprimez s_2 , s_1 et s_0 en fonction de q_1 et q_0 à l'aide de formules booléennes simples.

$$s_2(q_1, q_0) = \overline{q_0}, \quad s_1(q_1, q_0) = q_1 + q_0 \quad \text{et} \quad s_0(q_1, q_0) = \overline{q_1 + q_0}.$$

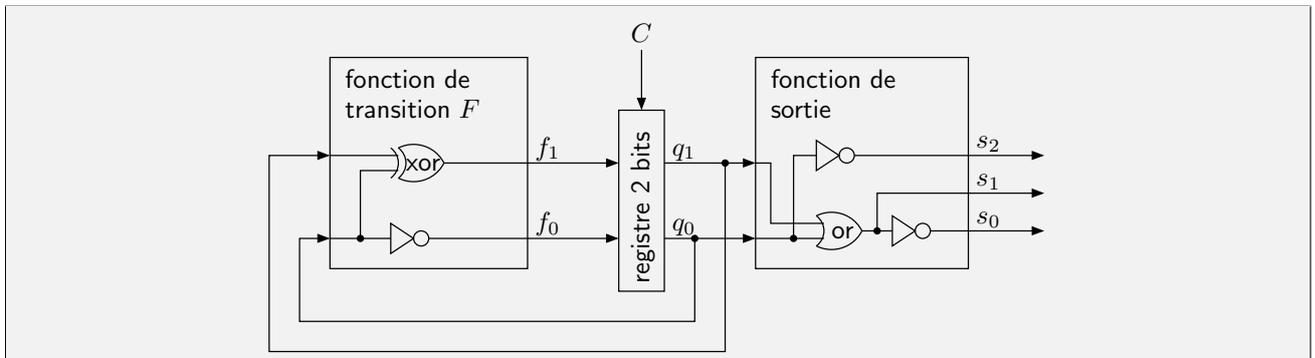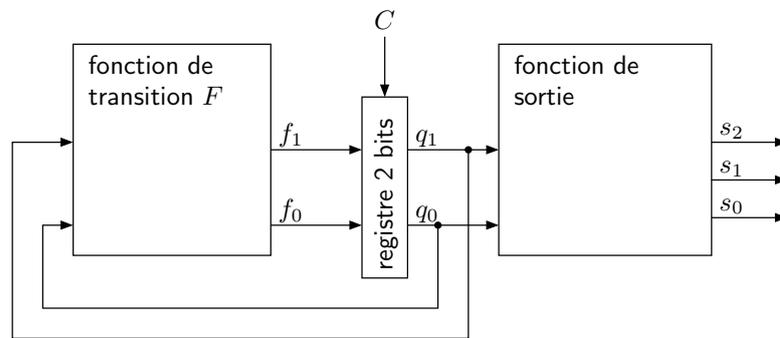
Q.I.7) - Reproduisez, en le complétant, le logigramme ci-dessous, afin d'obtenir le circuit séquentiel demandé.



II Circuits combinatoires

II.1 Analyse d'un circuit combinatoire

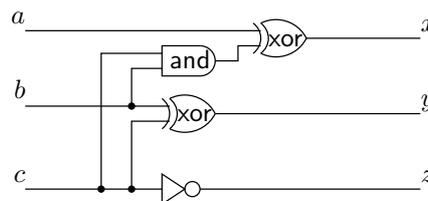On considère le circuit combinatoire suivant, dont les entrées sont a , b et c , et les sorties x , y et z :



Q.II.1) - Donnez des expressions booléennes pour x , y et z en fonction de a , b et c .

$$x = a \oplus bc, \quad y = b \oplus c \quad \text{et} \quad z = \bar{c}.$$

Q.II.2) - Complétez la table de vérité suivante :

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Q.II.3) - Quelle fonction réalise le circuit considéré ?

$$(xyz)_2 = (abc)_2 + 1 \pmod 8.$$

II.2 Décodeurs

Un décodeur k bits est un circuits a k entrées e_{k-1}, \dots, e_0 et 2^k sorties s_{2^k-1}, \dots, s_0 : la sortie $s_{(e_{k-1}, \dots, e_0)_2}$ dont l'indice est indiqué par les entrées est activée et toutes les autres restent inactives.

Q.II.4) - On représente de la manière indiquée ci-dessous un décodeur 1 vers 2.



Complétez sa table de vérité, et donnez un logigramme pour un décodeur 1 vers 2.

On souhaite fabriquer un décodeur 2 vers 4 à partir de deux décodeurs 1 vers 2. Cela n'est pas facile à réaliser avec des décodeurs classiques, il faut leur ajouter une entrée supplémentaire *CS* (*Chip Select*). Le rôle de cette entrée est le suivant :

- quand $CS=0$, les sorties du décodeur restent à 0, quelles que soient les autres entrées ;
- quand $CS=1$, le décodeur se comporte comme un décodeur classique.

Q.II.5) - On représente de la manière indiquée ci-dessous un décodeur 1 vers 2 avec *CS*.



Complétez sa table de vérité, et donnez un logigramme pour un décodeur 1 vers 2 avec *CS*.

Q.II.6) - On considère un décodeur 2 vers 4 classique, représenté ci-dessous : Dressez sa table de vérité.



Q.II.7) - En utilisant deux décodeurs 1 vers 2 avec *CS*, ainsi qu'un décodeur 1 vers 2 classique, proposez un circuit réalisant un décodeurs 2 vers 4 classique. Justifiez brièvement votre réponse en vous basant sur la table de vérité de la question précédente.

III Programmation en assembleur du LC-3

III.1 Somme des entiers de 1 à n

On considère le programme incomplet ci-dessous :

```

        .ORIG x3000      ; adresse de début de programme
; partie dédiée au code

        ; description du programme à implanter
        ; int i;          // indice de boucle, qui sera maintenu dans le registre R0
        ; int a;          // accumulateur, qui sera maintenu dans le registre R1
        ; i = n;          // l'entier à l'adresse indiquée par l'étiquette n
        ; a = 0;          // initialisation de l'accumulateur
        ; while(i >= 1) {
        ;     a += i;      // on accumule i dans a
        ;     i--;        // on décrémente l'indice de boucle i
        ; }
        ; r = a;          // on stocke le résultat à l'adresse indiquée par l'étiquette r

A COMPLETER

; partie dédiée aux données et au résultat
n:      .FILL #8          ; entrée n
r:      .BLKW #1          ; espace pour stocker le résultat
        .END

```

Q.III.1) - Complétez ce code, en vous conformant à la partie « description du programme à implanter » du listing. Ne reportez sur votre copie que le code correspondant à la partie « A COMPLETER ».

On peut compléter le programme par le code suivant :

```

        AND R1,R1,#0      ; on initialise R1 à l'entier 0
        LD R0,n           ; on initialise R0 à l'entier à l'adresse désignée par n
loop:    BRnz endloop     ; si la valeur dans R0 est négative ou nulle, on sort de la boucle
        ADD R1,R1,R0      ; on accumule le contenu de R0 dans R1
        ADD R0,R0,#-1     ; on décrémente l'indice de boucle
        BR loop           ; on saute au début de boucle
endloop: ST R1,r          ; on stocke le résultat à l'adresse désignée par r
        HALT              ; fin du programme (TRAP x25)

```

III.2 Analyse d'une partie de programme

On considère le programme suivant :

```

        .ORIG x3000      ; adresse de début de programme
; partie dédiée au code
        LEA R6, stackend
        ; ... du code qui ne nous concerne pas ...
        ; début
        ADD R6,R6,#-2
        STR R1,R6,#1
        STR R2,R6,#0
        LDR R2,R6,#1
        LDR R1,R6,#0
        ADD R6,R6,#2
        ; fin
        ; ... du code qui ne nous concerne pas ...
; partie dédiée à la pile d'exécution
        .BLKW #25        ; emplacement réservé à la pile
stackend: .FILL #0        ; fin de pile
        .END

```

Q.III.2) - Comment est utilisé généralement le registre R6 ? Que fait l'instruction : LEA R6, stackend ?

Cette instruction charge l'adresse effective désignée par l'étiquette `stackend` dans le registre R6, utilisé comme pointeur de pile

Q.III.3) - Pour chaque instruction située entre les commentaires « **début** » et « **fin** », donnez un commentaire faisant référence à la pile d'exécution pour expliquer ce que fait l'instruction.

ADD R6,R6,#-2	; Déplacement du sommet de pile
STR R1,R6,#1	; Empilement de R1
STR R2,R6,#0	; Empilement de R2
LDR R2,R6,#1	; Dépilement du contenu de R1 dans R2
LDR R1,R6,#0	; Dépilement du contenu de R2 dans R1
ADD R6,R6,#2	; Restauration du sommet de pile

Q.III.4) - Que fait la partie du programme située entre les commentaires « **début** » et « **fin** » ?

Cette partie de programme échange le contenu des registres R1 et R2, en se servant de la pile pour le stockage intermédiaire des valeurs.

syntaxe	action	nzp	codage															
			opcode						arguments									
			F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NOT DR,SR	DR <- not SR	*	1	0	0	1	DR	SR	1	1	1	1	1	1	1	0		
ADD DR,SR1,SR2	DR <- SR1 + SR2	*	0	0	0	1	DR	SR1	0	0	0	0	0	0	SR2			
ADD DR,SR1,Imm5	DR <- SR1 + SEXT(Imm5)	*	0	0	0	1	DR	SR1	1	Imm5								
AND DR,SR1,SR2	DR <- SR1 and SR2	*	0	1	0	1	DR	SR1	0	0	0	0	0	0	SR2			
AND DR,SR1,Imm5	DR <- SR1 and SEXT(Imm5)	*	0	1	0	1	DR	SR1	1	Imm5								
LEA DR,label	DR <- PC + SEXT(PCoffset9)	*	1	1	1	0	DR	PCoffset9										
LD DR,label	DR <- mem[PC + SEXT(PCoffset9)]	*	0	0	1	0	DR	PCoffset9										
ST SR,label	mem[PC + SEXT(PCoffset9)] <- SR		0	0	1	1	SR	PCoffset9										
LDR DR,BaseR,Offset6	DR <- mem[BaseR + SEXT(Offset6)]	*	0	1	1	0	DR	BaseR	Offset6									
STR SR,BaseR,Offset6	mem[BaseR + SEXT(Offset6)] <- SR		0	1	1	1	SR	BaseR	Offset6									
LDI DR,label	DR <- mem[mem[PC + SEXT(PCoffset9)]]	*	1	0	1	0	DR	PCoffset9										
STI SR,label	mem[mem[PC + SEXT(PCoffset9)]] <- SR		1	0	1	1	SR	PCoffset9										
BR[n][z][p] label	Si (cond) PC <- PC + SEXT(PCoffset9)		0	0	0	0	n	z	p	PCoffset9								
NOP	No Operation		0	0	0	0	0	0	0	00000000								
JMP BaseR	PC <- BaseR		1	1	0	0	0	0	0	BaseR	000000							
RET (JMP R7)	PC <- R7		1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	000000					
JSR label	R7 <- PC; PC <- PC + SEXT(PCoffset11)		0	1	0	0	1	PCoffset11										
JRRR BaseR	R7 <- PC; PC <- BaseR		0	1	0	0	0	0	0	BaseR	000000							
RTI	cf. interruptions		1	0	0	0	0000000000											
TRAP Trapvect8	R7 <- PC; PC <- mem[Trapvect8]		1	1	1	1	0	0	0	0	Trapvect8							
Réservé			1	1	0	1												

TAB. 1 – Récapitulatif des instructions du LC-3