

CC-rattrapage – LIF6

Mathilde Noual – Nicolas Louvet

Aucun document autorisé. Les calculatrices, ordinateurs, téléphones et autres sont interdits.

Durée 1h00. Le barème est susceptible de modifications.


I Multiplieur séquentiel d'entiers naturels

Le but de cet exercice est d'ébaucher un circuit séquentiel permettant d'effectuer le produit de deux entiers naturels a et b codés dans leur représentation positionnelle binaire sur n bits.

Q.I.1) - Posez à la main la multiplication $a = (0011)_2$ par $b = (0111)_2$.

Q.I.2) - Justifiez le fait que le produit $a \times b$ peut comporter jusqu'à $2n$ bits, et que $2n$ bits suffisent pour représenter le produit $a \times b$.

 On considère l'ébauche de circuit ci-dessous :



Le circuit comporte trois registres :

- les registres à décalages A et B :
 - si au cours d'un cycle le signal **Dec** est activé, alors en fin de cycle le contenu de A subit un décalage à gauche, et le contenu de B subit un décalage à droite ;
 - si **Wop** est activé, les entrées a et b sont écrites dans les registres en fin de cycle ;
 - le signal **B[0]** donne le bit de poids faible de B.
- le registre résultat R, qui contiendra au final le produit $a \times b$:
 - si au cours d'un cycle le signal **Wre** est activé, alors en fin de cycle le registre R est écrit ;
 - si **raz** est activé, le registre R est remis à zéro.

Le circuit comporte un additionneur ADD et un compteur CMPT :

- si au cours d'un cycle le signal **inc** est activé, le compteur est incrémenté ;
- si le compteur a atteint sa valeur maximale au cours d'un cycle, alors sa sortie **cmp** s'active immédiatement, et il repasse à zéro au début du cycle suivant ;
- dans la suite **CMPT** désignera la valeur du compteur.


Le pseudo-code suivant écrit d'une manière encore assez informelle le fonctionnement du multiplieur :

```
A := a; B := b; R := 0
faire
  Si B[0] = 1 alors R := R + A; Fin si
  Si CMPT = max alors passer en état final; Fin Si
  A = A<<1; B = B<<1; CMPT = CMPT + 1
fin faire
```

Q.I.3) - Complétez le circuit du multiplieur en indiquant la taille de chacun des vecteurs de signaux pour lequel l'information n'est pas encore donnée.

Q.I.4) - Combien de fois la partie **faire** du pseudo code doit-elle être répétée? Quelle valeur doit prendre **max**? Si $n = 2^k$ (k entier naturel, $k \geq 0$), quelle taille doit-on donner au compteur?

 Q.I.5) - Complétez le diagramme de l'automate de contrôle ci-dessous pour notre multiplieur séquentiel. Indiquez pour chaque état quelles sont les actions algorithmiques effectuées.



Voir le cours d'Olivier Temam.

II Décompte de bits non-nuls

Ecrire une fonction dans l’assembleur du LC3 afin de compter le nombre de bits non-nuls dans un entier. Votre programme principal doit appeler votre fonction afin de compter le nombre de bits non-nuls de l’entier à l’adresse **n**, et placer le résultat à l’adresse **r**. Vous complétez le code ci-dessous, en le commentant.

```

.ORG x3000
; Programme principal
...
; Données
n: .FILL #78
r: .BLKW #1

; Sous-routine pour calculer le nombre de bit non-nuls dans R1
; paramètre : R1, inchangé
; retour : R0, le nombre de bits non nuls dans R1
; registres temporaires : R2, R3, R4

```

```

cmptbits: ...
.END

```

On va implanter l'algorithme ci-dessous :

```

; R0=0
; R2=R1
; while(R2 != 0) {
;   if(R2 & x8000) c++;
;   n=n<<1;
; }
.END

```

Voici le résultat :

```

.ORG x3000
; Programme principal
LD R1,n
JSR cmptbits
ST R0,r
HALT

; Données
n:      .FILL #78
r:      .BLKW #1

; Sous-routine pour calculer le nombre de bit non-nuls dans R1
; paramètre : R1, inchangé
; retour : R0, le nombre de bits non nuls dans R1
; registres temporaires : R2, R3, R4
cmptbits: AND R0,R0,#0 ; Mise à 0 du compteur
          LD R4,cste    ; Mise à 1 du bit de poids fort de R4
          ADD R2,R1,#0  ; On recopie R1 dans R2
boucle:   BRz finboucle ; Ici, NZP sont à jour d'après R2
          AND R3,R2,R4  ; On teste le bit de poids fort de R2
          BRz bitnul    ; si le bit est nul, rien à faire
          ADD R0,R0,#1  ; sinon, on incrémente le compteur
bitnul:   ADD R2,R2,R2  ; Décalage de R2 d'un bit à gauche
          BR boucle
finboucle: RET
cste:     .FILL x8000

```