


Commentaires et questions:

\* Problématique: amplifier des signaux nécessite de disposer d'un système (électrique ici) capable de transformer un signal de faible amplitude en un signal de grande amplitude sans en modifier les autres caractéristiques.

Ex: un son est transformé en un signal électrique au travers d'un micro. L'amplitude du signal est trop faible pour qu'un haut-parleur le renvoie à son tour en un son d'intensité significative.

\* Principe de l'amplification d'un signal

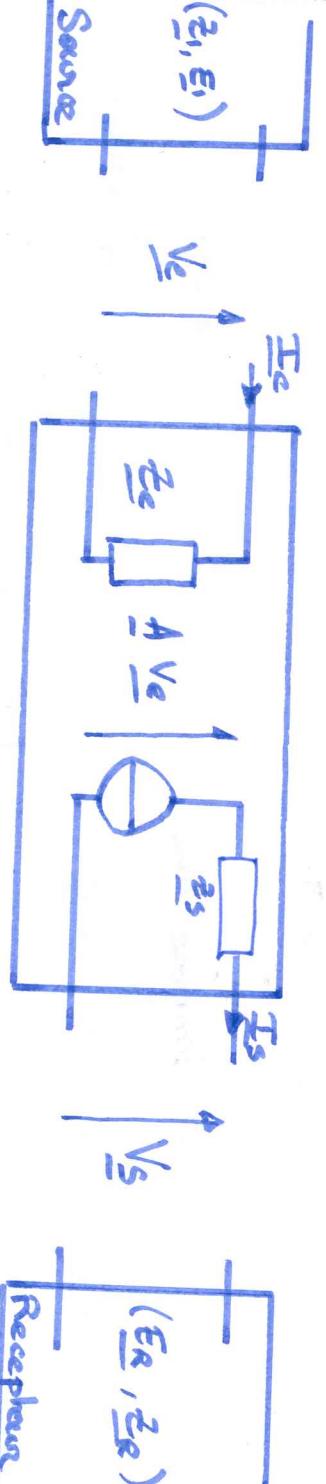
Un amplificateur est un quadripôle transformant un signal d'entrée ( $V_E, I_E$ ) en un signal de sortie ( $V_S, I_S$ )



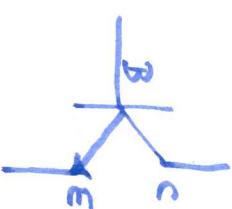
## I) Caracléristique d'un transistor

Les transistors sont des composants électronique permettant de réaliser ce type d'amplification et sont aujourd'hui utilisé dans de nombreux circuits intégrés notamment dans les microprocesseurs. Le transistor que l'on voit à étudier ici est un semi-conducteur (type NPN) décomposé en 3 zones dopées de manière différentes:

- La base (B) dopé P (faible épuisement)
- La collecteur dopé N (charge épuisante)



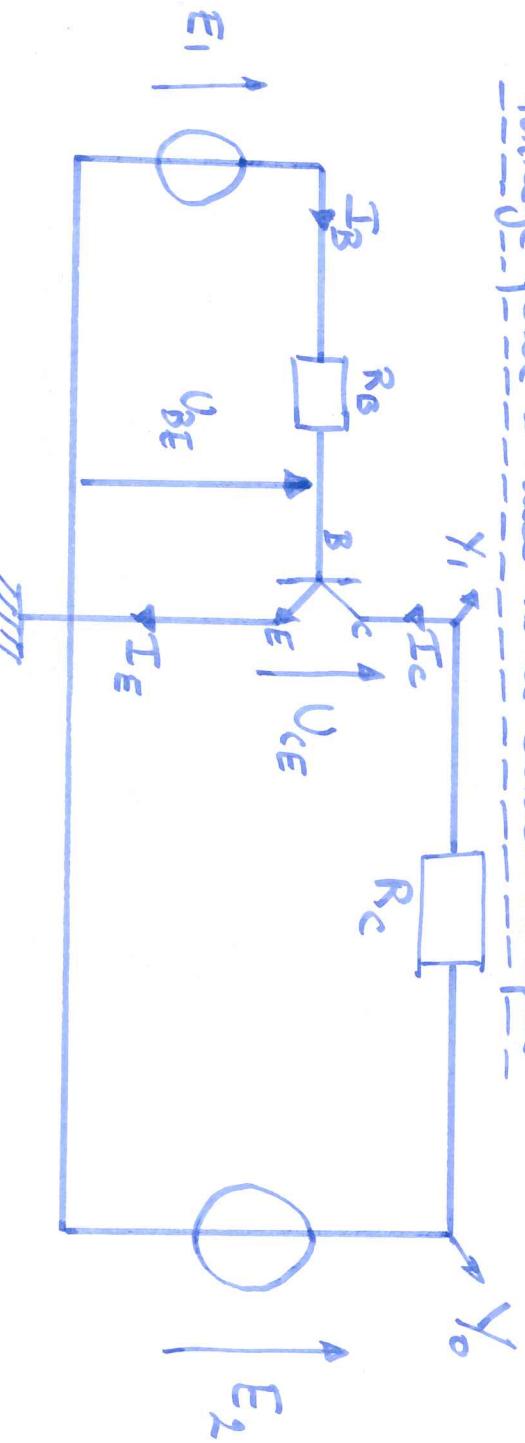Montage pour la trace de la caractéristique



→ Relations pour quelques grandeurs du circuit:

$$\begin{cases} I_E = I_B + I_C \\ U_{CE} = E_2 - R_C I_C \\ U_{BE} = E_1 - R_B I_B \end{cases} \quad (I_B \ll I_C)$$

$$\begin{cases} R_C = 806,4 \pm 0,5 \Omega \\ R_B = 61,46 \pm 0,5 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

• Supposons que l'on impose une tension positive entre le collecteur et l'émetteur (par l'intermédiaire de  $E_1$ ). Deux cas de figure sont possibles :

- 1) On impose une tension entre B et E négative ou nulle

⇒ B C et E B sont bloquées.

(des électrons arrivant de l'émetteur ne peuvent pas traverser les jonctions pour rejoindre le collecteur)

- 2) On impose une tension entre B et E positive

⇒ Les électrons de E vont dans la base et peuvent y rester suffisamment de temps pour qu'ils aient le temps de diffuser à hauteur de jonction BC et puis d'être acceptés dans le collecteur (du fait de  $U_{CE}$ ) produisant un courant  $I_C$ .

En résumé, une tension  $U_{CE}$  fixée entraîne à un courant  $I_B$  dont la variation est exp. comme pour une diode.)

IB (dont la variation est exp. comme pour une diode)

Le courant  $I_B$  (très petit en  $\mu A$ ) cause un courant  $I_c$  qui lui est proportionnel tel que :  $I_c = \beta I_B$  (Gain en courant)

[Manip] : ① Monter à l'ouïe que lorsque l'on augmente  $E_2$  à  $E_1$ , fixé, la tension  $V_{BE}$  augmente, mais surtout la tension  $V_{CE}$  diminue  $\Rightarrow$  augmentation de  $I_c$

② Avec 2 ampèremètres mesurer  $I_B$  et  $I_c$ , et la valeur de  $V_{BE}$  pour une tension  $V_{CE}$  fixe (à 2V par exemple)

(Nb: dès que la tension  $V_{EB}$  atteint une valeur proche de 0,6V, le courant  $I_B$  est suffisant pour tirer un courant  $I_c$ )

③ On rempli un tableau avec négociation donnant ( $V_{EB}$ ,  $I_B$ ,  $I_c$ ) pour  $V_{CE} = 2V$  et l'on fait les graphiques des caractéristiques  $I_B(V_{EB})$  et  $I_c(I_B)$ . Cette dernière permet de déterminer  $\beta$  par régression linéaire, on trouve


$$\beta = \pm$$

④ Utiliser l'ali pro pour enoyer une tension  $E_2$  en forme de rampe allant de 0 à 10V et referer à la carte d'acquisition la tension  $V_C$  au bornes de  $R_C$  ( $\Rightarrow I_c$ ) ainsi que la tension  $V_{CE}$ . Faire sa pour différentes valeurs de  $I_B$  et constater que la plateau de courant (zone linéaire) est plus haut lorsque  $I_B$  est plus grand. On obtient les  $I_c(V_{CE})|_{I_B}$ .

Nb: Par ailleurs à  $I_B$  fixé, une augmentation de  $V_{CE}$  conduit à une forte augmentation de  $I_c$  (Non linéaire) pour  $V_{CE} < 0,2V$ ; puis à une augmentation linéaire (cf. effet Early). La tension  $B_C$  se comporte comme une diode polarisée en inverse. Plus  $I_B$  est grand, plus ce phénomène courant est petit, en effet  $I_E = I_c + I_B \approx I_c$ .

③

• En résumé :

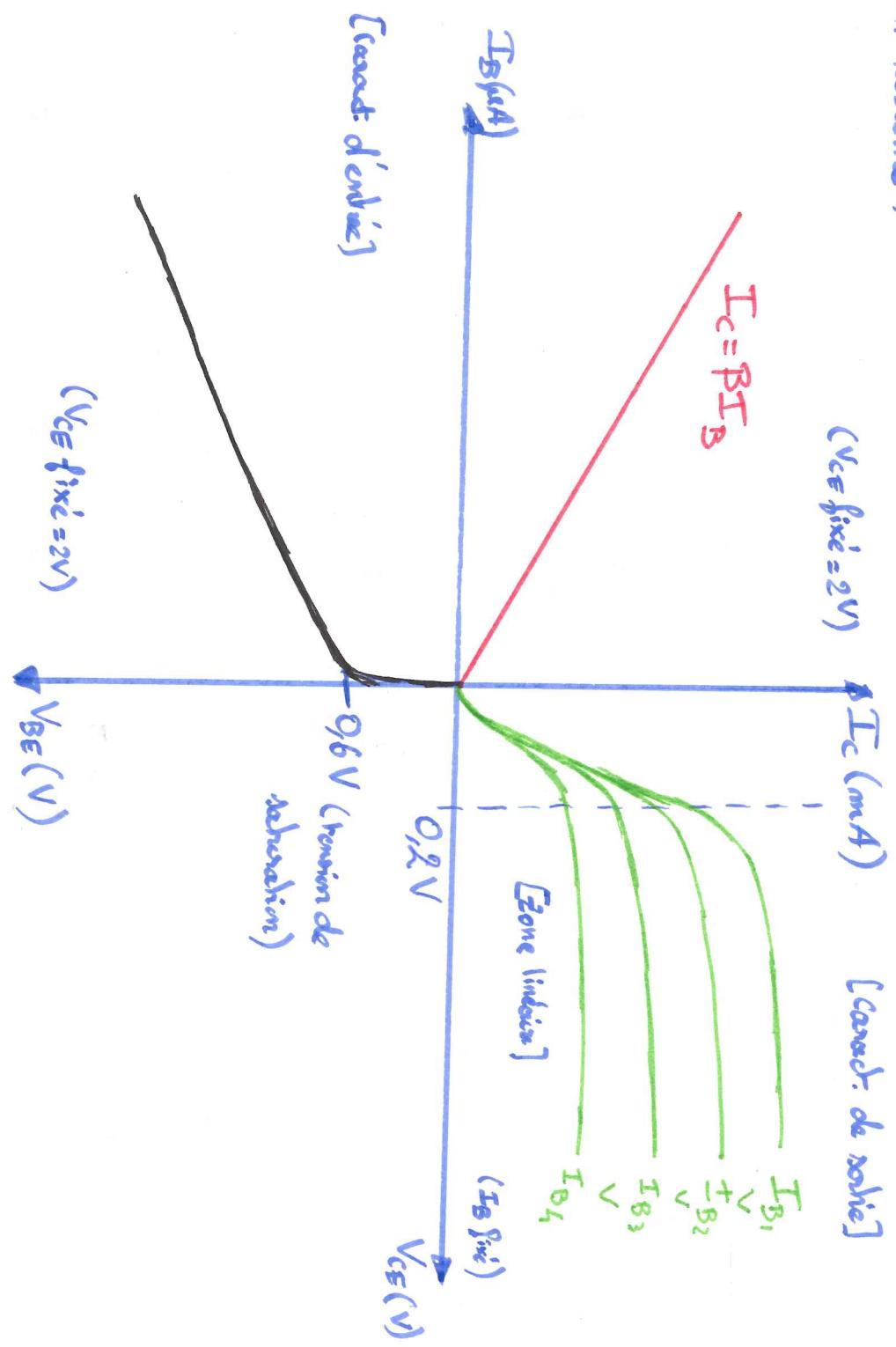

### III) Montage à émetteur commun (Phase A)

l'émetteur est le point commun de retour des tensions d'entrée et de sortie. On impose à la base du transistor une tension variable qui va donner un courant variable traversant la base.

Les variations de ce courant vont se traduire par une variation de courant  $I_c$  lorsque  $V_{CE} > 0$ . Le signal peut alors être amplifié en tension au moyen d'une polarisation continue  $E$  (cf. schéma)


$$\left. \begin{array}{l} R_1 = 1434 \pm 5 \Omega \\ R_2 = 8162 \pm 5 \Omega \end{array} \right\} \text{Pont diviseur de tension : } \frac{V_B}{R_1 + R_2} = \frac{V_E - R_1}{R_1}$$

$\rightarrow R_1, R_2 \gg$  point de fonctionnement indép. de  $R_1$  et  $T^0$

$R_C = 804,6 \pm 0,5 \Omega \rightarrow$  Limite le courant émis dans C

$C_1 = 9,67 \pm 0,01 \mu F$  → Toute la base de la composante continue  
 $C_2 = 100,8 \pm 0,1 \mu F$  → Toute la signal de sortie de la composante  
 continue

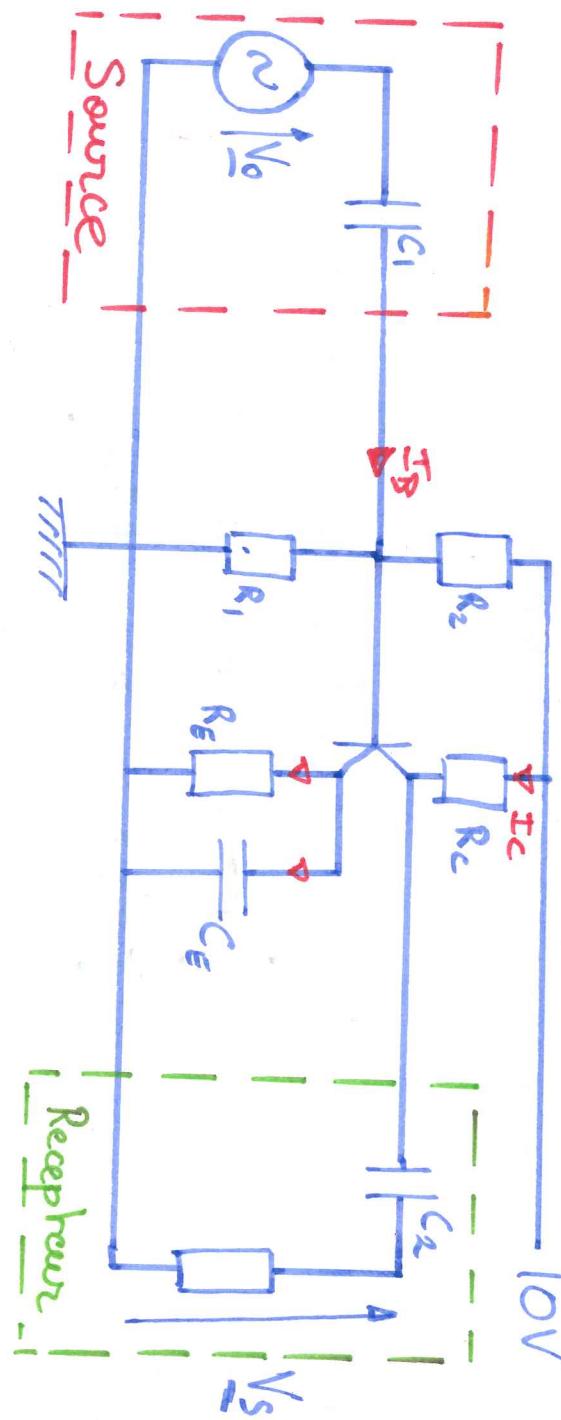$C_E = 981 \pm 1 \mu F$  → Permet de sortir un signal continu  
 (signaux alternatifs (E reste à un potentiel constant))



### 1) Point de fonctionnement

Le point de fonctionnement est l'intersection entre la droite de charge

$$V_{CE} = E - R_C I_C + R_E I_E$$

et la caractéristique  $I_C(V_{CE})$  à  $I_B$  fixe.

[Manip] : ① On mesure avec un GBF pour une petite amplitude  $\sim mV$  et une fréquence de pas exemple 1 KHz.

② On mesure  $V_{CE}$  tension aux bornes de  $R_C$ , on en déduit  $I_C$

$$I_C = \pm mA$$

$$\text{avec } \Delta I_C = \sqrt{\left(\frac{\Delta V_{CE}}{R_C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_C}{R_C}\right)^2}$$

③ On compare avec la caractéristique  $I_C(V_{CE})$  et on montre que  
 $I_m$  est dans le régime linéaire.

## 2) Gain en tension

→ On observe que pour une tension d'entrée sinusoidale d'amplitude  $\underline{V_e}$  on a une tension de sortie  $\underline{V_o} > \underline{V_e}$ . On fait ici l'étude du gain  $G = \left| \frac{\underline{V_o}}{\underline{V_e}} \right|$  en fonction de la fréquence.

[Manip] ① Mesurer  $|V_s|$  et  $|V_e|$  à l'oscilloscope pour différentes valeurs de la fréquence et représenter le gain en dB en fonction de  $f(x)$

② On repère à  $G_{\max} - 3\text{dB}$  2 fréquences de coupure

$$\begin{aligned} \nu_1 &= \pm \frac{H_3}{k H_3} \\ \nu_2 &= \pm \end{aligned}$$

ce qui donne la largeur de la bande passante.

→ Il est possible de comparer cette valeur à une valeur théorique dans l'approximation des petits signaux :  $|G_M| = \frac{\beta R_E}{R_{in}}$

$$\text{où } R_{in} = \left. \frac{\partial V_{BE}}{\partial I_B} \right|_{V_{CE}}$$

[Manip] On repère la caractéristique et on fait une regression linéaire autour du point de fonctionnement, on a :

$$G_M = \pm \quad \text{avec } \Delta G_M = \sqrt{\left( \frac{\Delta R_E}{R_E} \right)^2 + \left( \frac{\Delta \beta}{\beta} \right)^2 + \left( \frac{\Delta R_C}{R_C} \right)^2}$$

→ Si l'on souhaite une signal de sortie de plus grande amplitude on pourra utiliser un signal d'entrée de plus grande amplitude, seulement.

⇒ distortion (plus dans le régime linéaire)

[Manip] observation à l'oscilloscope de la distorsion.


À ce stade on pourrait essayer de brancher le micro en entrée et le haut-parleur en sortie du montage, mais avant toute chose : il faut s'assurer de la compatibilité des impédances.

- [Manip] ① Utiliser la méthode du tensiomètre moitié pour déterminer l'impédance d'entrée et de sortie en branchant une résistance de charge variable que l'on ajuste par diabolomie
- ② Brancher le micro et l'ampli et constater que sa ne fonctionne toujours pas.

↓ Nécessité d'amplifier en courant ( $\Rightarrow$  la combinaison des deux permet d'amplifier en puissance)
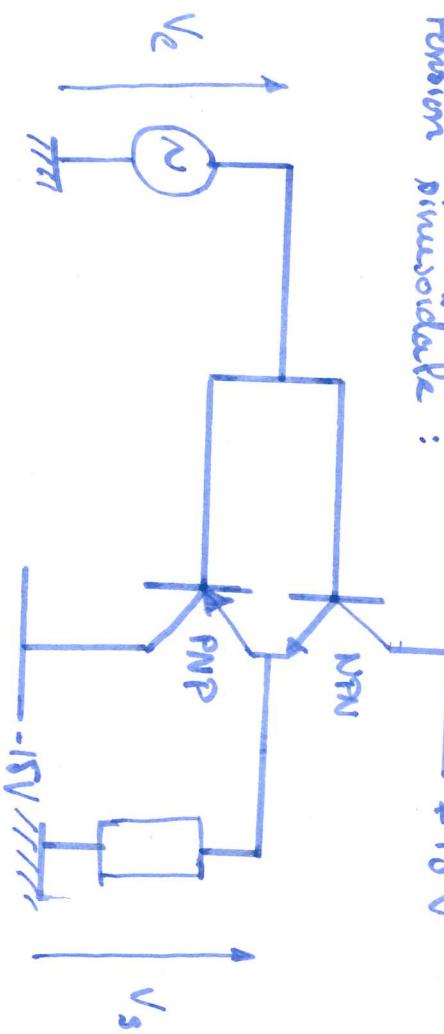
### Montage Push-Pull

Le montage Push-Pull permet ce type d'amplification. On utilise la plaque (Pb 1.18) toute faite et on alimente en tension sinusoidale :



[Manip] : Observation du signal et de la distorsion composée des signaux d'entrée. Interprétation avec les tensions de saturation  $\pm 0,6\text{V}$ .

Une mesure des courant d'entrée et de sortie permet de déterminer  
le gain.

[Manip] On peut maintenant brancher le micro en entrée  
de l'émetteur commun et en sortie de celui-ci le pull-pull.  
La puissance en sortie des deux étages d'amplification est  
maintenant suffisante pour faire vibrer la membrane du  
haut-parleur !